
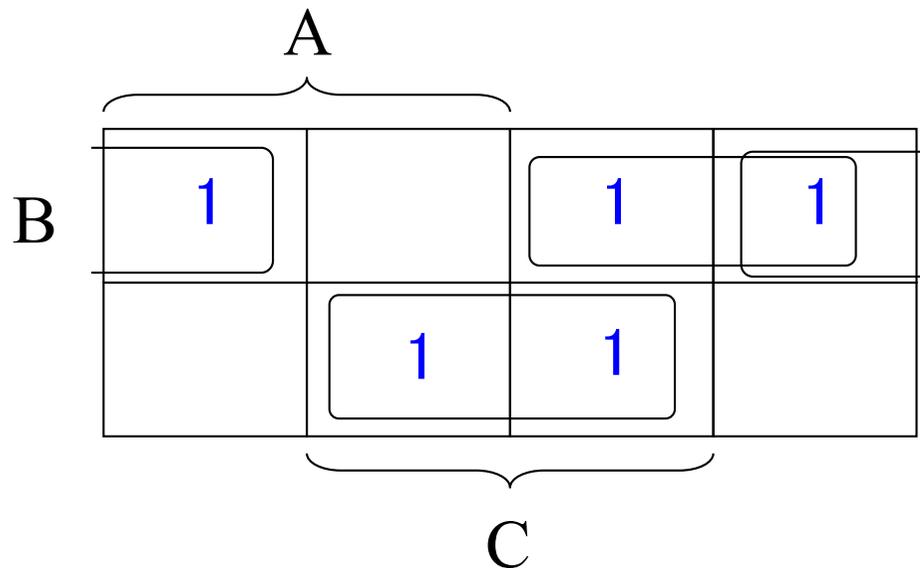


課題


- 次の真理値表に対応する回路図を書け。ただし回路は、最も簡単なものにする事。

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

課題

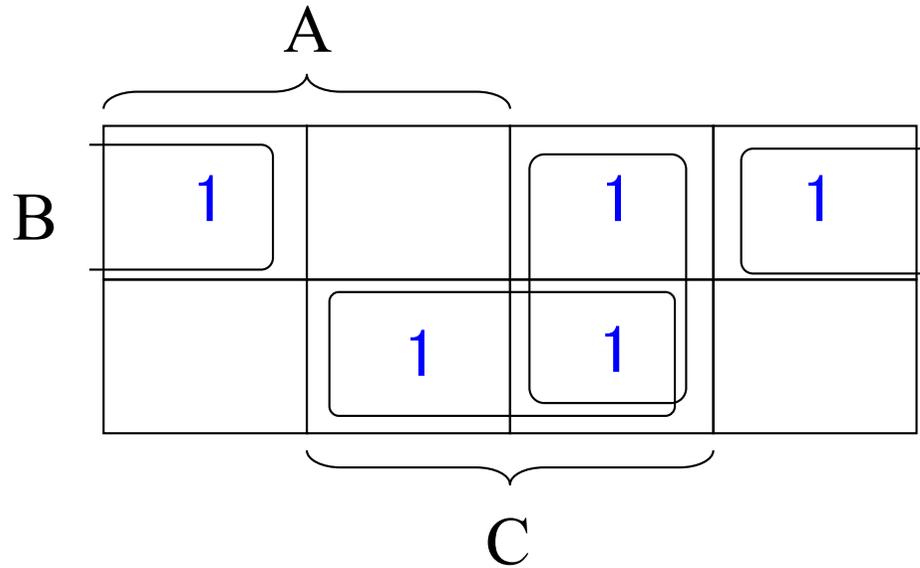

$$\bar{A}C + \bar{B}C + B\bar{C}$$

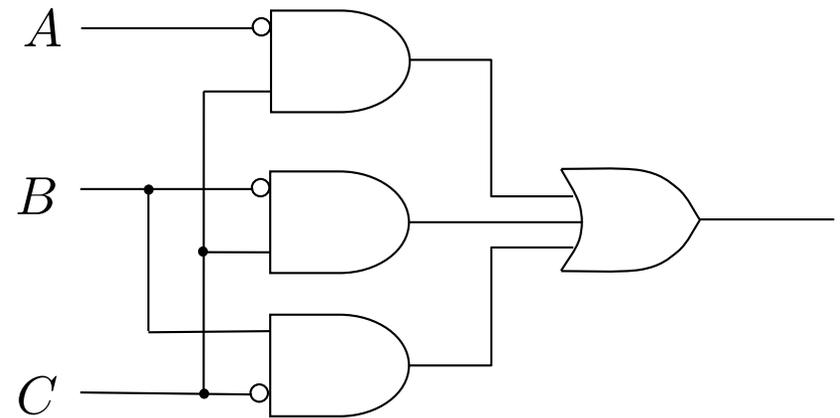

あるいは

$$\bar{A}B + \bar{B}C + B\bar{C}$$